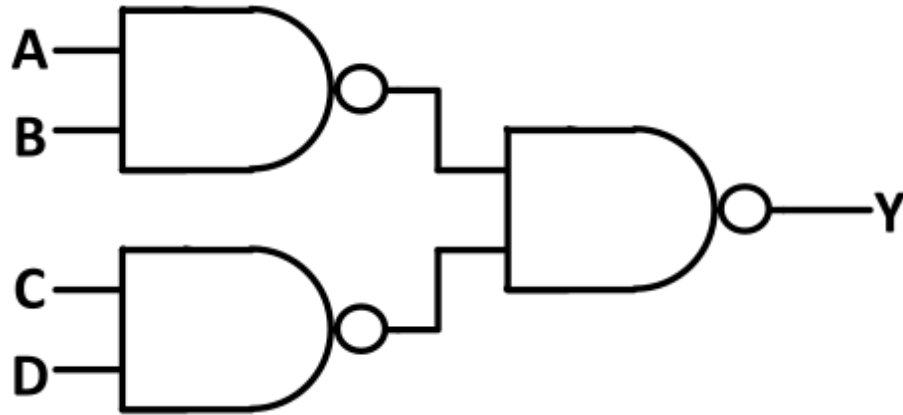


**Q.14** In the logic circuit shown in the figure, Y is given by



- (A)  $Y = ABCD$       (B)  $Y = (A+B)(C+D)$   
 (C)  $Y = A + B + C + D$       (D)  $Y = AB + CD$

**Solution :**

$$\begin{aligned}
 Y &= \overline{\overline{AB} \overline{CD}} \\
 &= \overline{\overline{AB}} + \overline{\overline{CD}} \\
 &= AB + CD
 \end{aligned}$$

Therefore option (D) is the correct answer.